

## **ABSTRAK**

Pada saat ini kendaraan semakin banyak dan pelanggaran dalam berkendaraan semakin tidak terkendali, menjadi sebuah keharusan dalam pengamanan untuk keselamatan berkendara dibuat lebih baik. Baik dalam hal aturan berkendara, ataupun hal yang menyangkut teknologi canggih pengamanan.

Sistem pengamanan ganda pada perlintasan rel kereta api adalah suatu sistem yang membuat keamanan pada perlintasan rel kereta api menjadi lebih baik. Pengamanan pada saat ini hanya satu buah yaitu palang yang bergerak turun ke bawah, pengaman ini rawan di terobos. Sehingga diperlukan pengaman kedua di perlintasan kereta api. Dengan adanya pengaman ini agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan pada perlintasan kereta api, terutama untuk kendaraan yang sering menerobos perlintasan rel kereta api.

Dalam tugas akhir ini, miniatur sistem pengamanan ganda pada perlintasan rel kereta api telah dibuat. Sistem pengamanan ini bertujuan untuk mengurangi pengendara yang menerobos perlintasan rel kereta api. Miniatur sistem pengamanan ganda pada perlintasan rel kereta api ini dirancang dengan menggunakan sebuah sistem minimum Arduino UNO *board* yang dilengkapi oleh mikrokontroler ATMega328. Selain itu juga, akan digunakan *photodiode*, *infrared LED*, motor *servo*, *buzzer*, dan *LED*.

Kata Kunci : Perlintasan Kereta Api, Sistem Pengamanan, Pengamanan Ganda

# **ABSTRACT**

*At this time growth of vehicles and driving violations uncontrolled, become a necessary on securing for safety ride to make it better. Both in terms of the rules of driving, or matters relating to advanced technology security.*

*Double security system at railroad crossing is a system that makes security at railroad crossing to be more safety. This time security at railroad crossings just only one crossbar, is moved down, this security so easy to break. So, need double protection at railroad crossing for make it more safety to reduce the rate of accidents at railroad crossing, especially for vehicles that frequently breakthrough railroad crossings.*

*Miniature double security system at railroad crossing has been made in this final assignment. This security system aim to reduce rider breaks crossings railroad. Miniature double security system at railroad crossing is designed using an Arduino UNO board minimum system equipped by the microcontroller ATMega328. Other than that use a photodiode, infrared LED, servo motors, buzzer and LED.*

*Keywords : Railroad Crossing, Security System, Double Security*

## DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
<i>Abstract</i> .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	1
1.3 Tujuan .....	1
1.4 Batasan Masalah .....	2
1.5 Spesifikasi Alat .....	2
1.6 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>4</b>
2.1 Perlintasan Kereta Api .....	4
2.1.1 Pintu Perlintasan Kereta Api .....	5
2.1.2 Rambu Lalu Lintas .....	5
2.1.3 Marka Jalan .....	5
2.1.4 Isyarat Lampu .....	5
2.1.5 Isyarat Suara .....	5
2.1.6 Penjagaan.....	6

2.2 <i>LED</i> .....	6
2.1.1 Bentuk fisik .....	7
2.1.2 Polaritas .....	7
2.1.3 <i>Infrared LED</i> .....	7
2.1.3.1 Karakteristik .....	8
2.1.3.2 Jenis <i>Infrared</i> Berdasarkan Panjang Gelombang.....	8
2.2.4 <i>Photodiode</i> .....	9
2.3 <i>Microcontroller</i> .....	9
2.3.1 ATMEGA328 .....	12
2.3.2 Arduino.....	14
2.3.2.1 Sejarah .....	15
2.3.3.2 <i>Platform</i> .....	16
2.3.3 Pemrograman Arduino .....	22
2.3.3.1 <i>Syntax</i> .....	22
2.3.3.2 Varialbel .....	23
2.3.3.3 Operator Matematika .....	24
2.3.3.4 Operator Pembanding .....	25
2.3.4 Struktur Pengaturan .....	26
2.3.4.1 <i>Digital</i> .....	26
2.3.4.2 <i>Analog</i> .....	27
2.3.4.3 <i>Serial</i> .....	28
2.4 Motor <i>Servo</i> .....	29
2.4.1 Prinsip Kerja Motor <i>Servo</i> .....	31

2.5 <i>Resistor</i> .....	32
2.5.1 Jenis-jenis <i>Resistor</i> .....	32
2.5.2 Konstruksi <i>Resistor</i> .....	34
2.6 <i>Buzzer</i> .....	36
<b>BAB III PERANCANGAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Blok Diagram Dan Cara Kerja.....	37
3.2 Perancangan <i>Hardware</i> .....	38
3.2.1 Perancangan Sistem Minimum Arduino UNO .....	45
3.3 Perancangan <i>Source Code</i> Miniatur.....	47
3.3.1 Diagram Alir Utama .....	47
3.3.2 Sub- <i>Program</i> Palang Turun.....	50
3.3.3 Sub- <i>Program</i> Palang Turun.....	51
3.3.4 Sub- <i>Program</i> LED BLINK .....	52
3.4 Program.....	53
<b>BAB IV PENGAMATAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>60</b>
4.1 Uji Coba Alat .....	60
4.2 Pengamatan Miniatur Sistem Pengamanan.....	62
4.3 Hasil Uji Miniatur Sistem Pengamanan.....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran .....	67
Daftar Pustaka.....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pintu Perlintasan Kereta Api .....	4
Gambar 2.2 Bagian Pada <i>LED</i> .....	6
Gambar 2.3 Simbol Pada <i>Photodiode</i> .....	9
Gambar 2.4 Blok Rangkaian <i>Internal</i> Sebuah <i>Microcontroller</i> .....	11
Gambar 2.5 Konfigurasi <i>pin</i> ATMega328 .....	12
Gambar 2.6 Arduino UNO .....	15
Gambar 2.7 <i>Software</i> Arduino .....	19
Gambar 2.8 Halaman Awal Arduino 1.0.5-r2 .....	20
Gambar 2.9 Contoh Format ( <i>if...else</i> ) .....	26
Gambar 2.10 Contoh Format ( <i>for</i> ) .....	26
Gambar 2.11 Motor <i>Servo</i> .....	30
Gambar 2.12 Lebar Pulsa Kendali Motor <i>Servo</i> .....	31
Gambar 2.13 <i>Resistor</i> Dengan Macam-macam Nilai .....	33
Gambar 2.14 Macam-macam <i>Resistor</i> Variabel .....	33
Gambar 2.15 <i>Buzzer</i> .....	36
Gambar 3.1 Diagram Blok .....	37
Gambar 3.2 <i>Design</i> Awal Miniatur Sistem Pengamanan .....	38
Gambar 3.3 <i>MDF</i> .....	39
Gambar 3.4 <i>Resistor</i> .....	40
Gambar 3.5 Kabel .....	40
Gambar 3.6 <i>PCB</i> Titik .....	41
Gambar 3.7 Solder dan Timah .....	41

Gambar 3.8 <i>LED</i> .....	42
Gambar 3.9 <i>Photodiode</i> .....	42
Gambar 3.10 <i>Buzzer</i> .....	43
Gambar 3.11 Motor <i>Servo</i> .....	43
Gambar 3.12 Arduino UNO.....	44
Gambar 3.13 Skematik Miniatur Pengamanan .....	47
Gambar 3.14 Diagram Alir Keseluruhan Sistem .....	49
Gambar 3.15 Diagram Alir Sub- <i>Program</i> Palang Turun.....	50
Gambar 3.16 Diagram Alir Sub- <i>Program</i> Palang Naik.....	51
Gambar 3.17 Diagram <i>LEDBLINK</i> .....	52
Gambar 3.18 Tampilan Awal Arduino <i>IDE</i> .....	53
Gambar 3.19 <i>Script</i> Untuk Pengamanan Ganda .....	54
Gambar 3.20 <i>Script</i> Untuk Melihat Ada Kereta Lewat .....	55
Gambar 3.21 <i>Script</i> untuk menunggu kereta pergi .....	56
Gambar 3.22 <i>Script</i> Untuk Menaikan Palang .....	57
Gambar 3.23 <i>Script</i> Untuk Menurunkan Palang.....	58
Gambar 3.24 <i>Script</i> untuk <i>LED</i> Perlintasan Kereta Api .....	59
Gambar 4.1 Miniatur Pengamanan Ganda Tampak Atas .....	60
Gambar 4.2 Tiang <i>Infrared LED</i> .....	61
Gambar 4.3 Tiang <i>Photodiode</i> .....	61
Gambar 4.4 Percobaan Miniatur Sistem Pengamanan Ganda .....	62

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Tabel Konfigurasi <i>Port</i> .....	45
Tabel 4.1 Tabel Pengamatan Untuk <i>Photodiode</i> .....	63
Tabel 4.2 Tabel Pengamatan Untuk Motor <i>Servo</i> .....	64
Tabel 4.3 Tabel Pengamatan Data Kereta Api Saat Sistem Bekerja Dari Arah Kiri .....	65
Tabel 4.4 Tabel Pengamatan Data Kereta Api Saat Sistem Bekerja Dari Arah Kanan .....	66

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN A.....	A-1
LAMPIRAN B.....	B-1
LAMPIRAN C.....	C-1